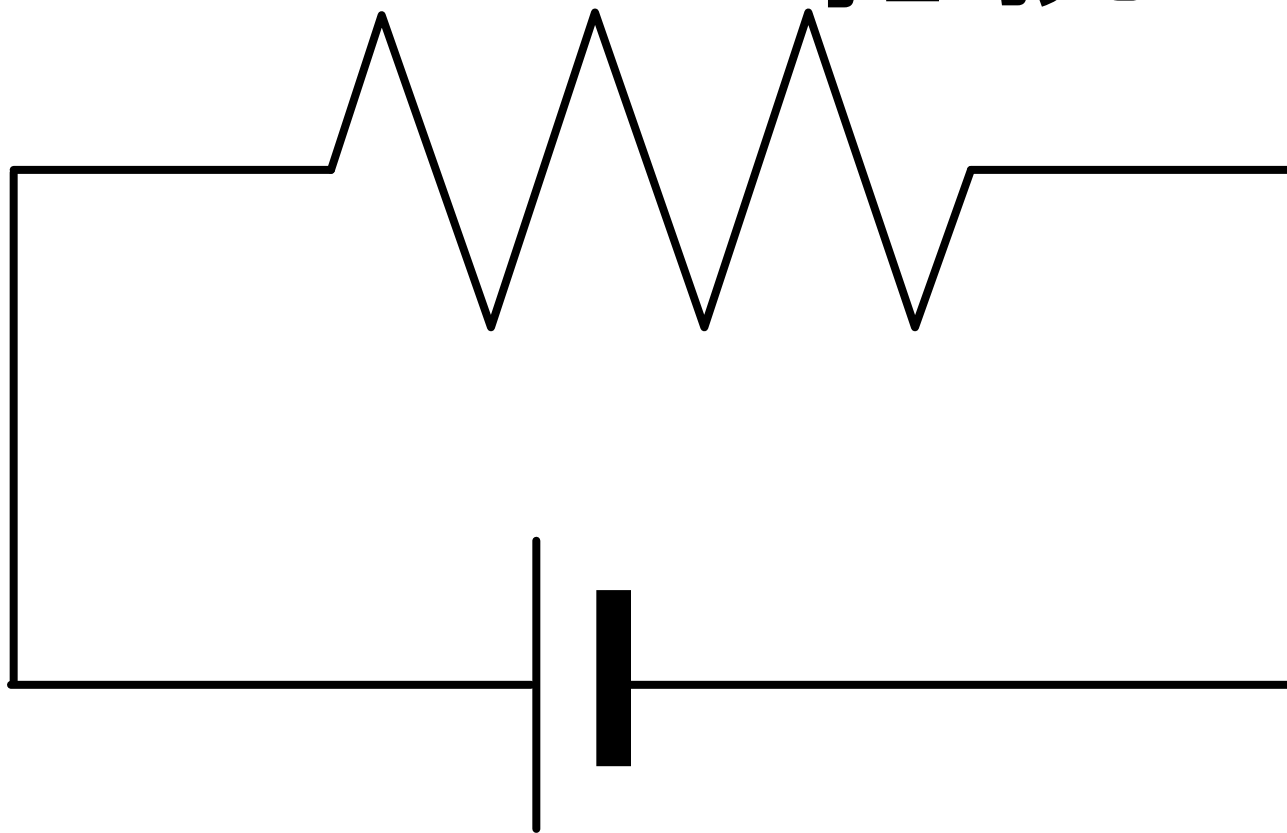


抵抗  $R$



電源  $V$